

## Aufgabe 4

Wir können zwei nicht-Gatter hintereinander mithilfe von CMOS-Logik aufbauen, ~~was~~ denn CMOS-Logik versteht eine Kombination aus NMOS- und PMOS-Transistoren, um logische Funktionen zu implementieren. Hier ist eine Schaltung.

