

HA 4

# Aufgabe 1

a)

$$(a \wedge b) \Rightarrow (a \Leftrightarrow c)$$

$$\neg(a \wedge b) \vee (a \Leftrightarrow c) ; a \Leftrightarrow c$$

$$\neg(a \wedge b) \vee ((\neg a \vee c) \wedge (\neg c \vee a)) \quad (a \Rightarrow c) \wedge (c \Rightarrow a)$$

$$(\neg a \vee c) \wedge (\neg c \vee a)$$

Wahrheitstabelle


a	b	c	$a \wedge b$	$a \Leftrightarrow c$	$(a \wedge b) \Rightarrow (a \Leftrightarrow c)$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

KV Diagramm

MDNF

a	a	$\bar{a}$	$\bar{a}$
0	1	0	1
1	0	1	0
c	$\bar{c}$	$\bar{c}$	c
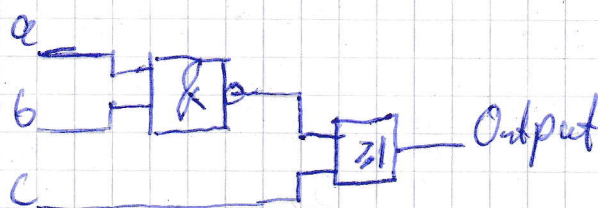
$$\neg a \vee \neg b \vee c = \neg(a \wedge b) \vee c$$



6) Aus der Schaltung:

$$((\neg e_0 \vee \neg e_1) \wedge \neg(e_0 \wedge \neg e_1)) \vee \neg e_2$$

$$((\neg e_0 \vee \neg e_1) \wedge (\neg e_0 \vee e_1)) \vee \neg e_2$$

Wahrheitstabelle

$e_0$	$e_1$	$e_2$	$\neg e_0 \vee \neg e_1$	$\neg(e_0 \wedge \neg e_1)$	$((\neg e_0 \vee \neg e_1) \wedge (\neg e_0 \vee e_1))$	$\vee \neg e_2$
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0



KV Diagramm

	$e_0$	$\bar{e}_0$	$e_1$	$\bar{e}_1$
$e_2$	0	1	1	1
$\bar{e}_2$	0	1	1	1
	$e_2$	$\bar{e}_2$	$e_1$	$\bar{e}_1$

MDNF

$$\neg e_0 \vee \neg e_2 = \neg(e_0 \wedge e_2)$$

Schaltung

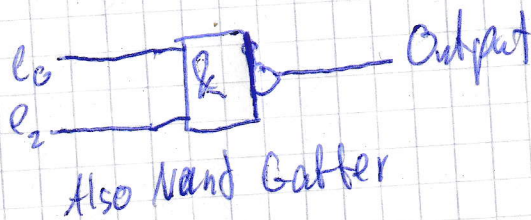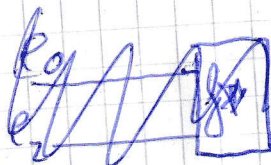

Also NAND Gatter